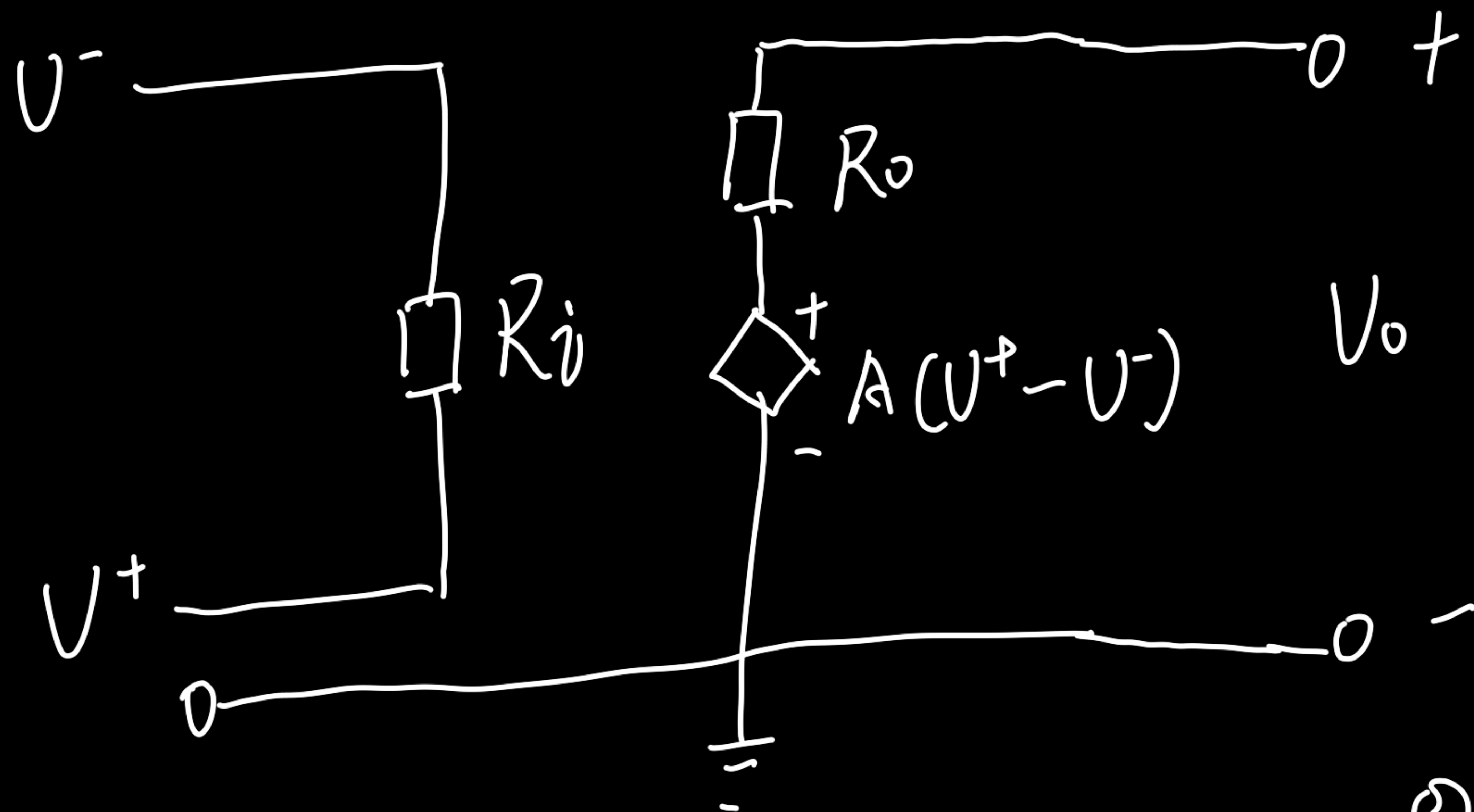


理想运算放大器



线性放大区理想化处理

① 虚短: $A \rightarrow \infty$ U_d 为有限

值, $U_d = 0$ 即 $U^+ = U^-$,

两个输入端相当于短路

② $R_i \rightarrow \infty$ $i_+ = 0, i_- = 0$

输入端看过去 元件开路

③ $R_o \rightarrow 0$ $U_o \rightarrow A(U^+ - U^-)$