



加入负反馈 →

① 频带过窄
② 线性范围小

① 扩展频带
② 减小非线性失真

优点：① 高增益

② 输入电阻大，输出电阻小