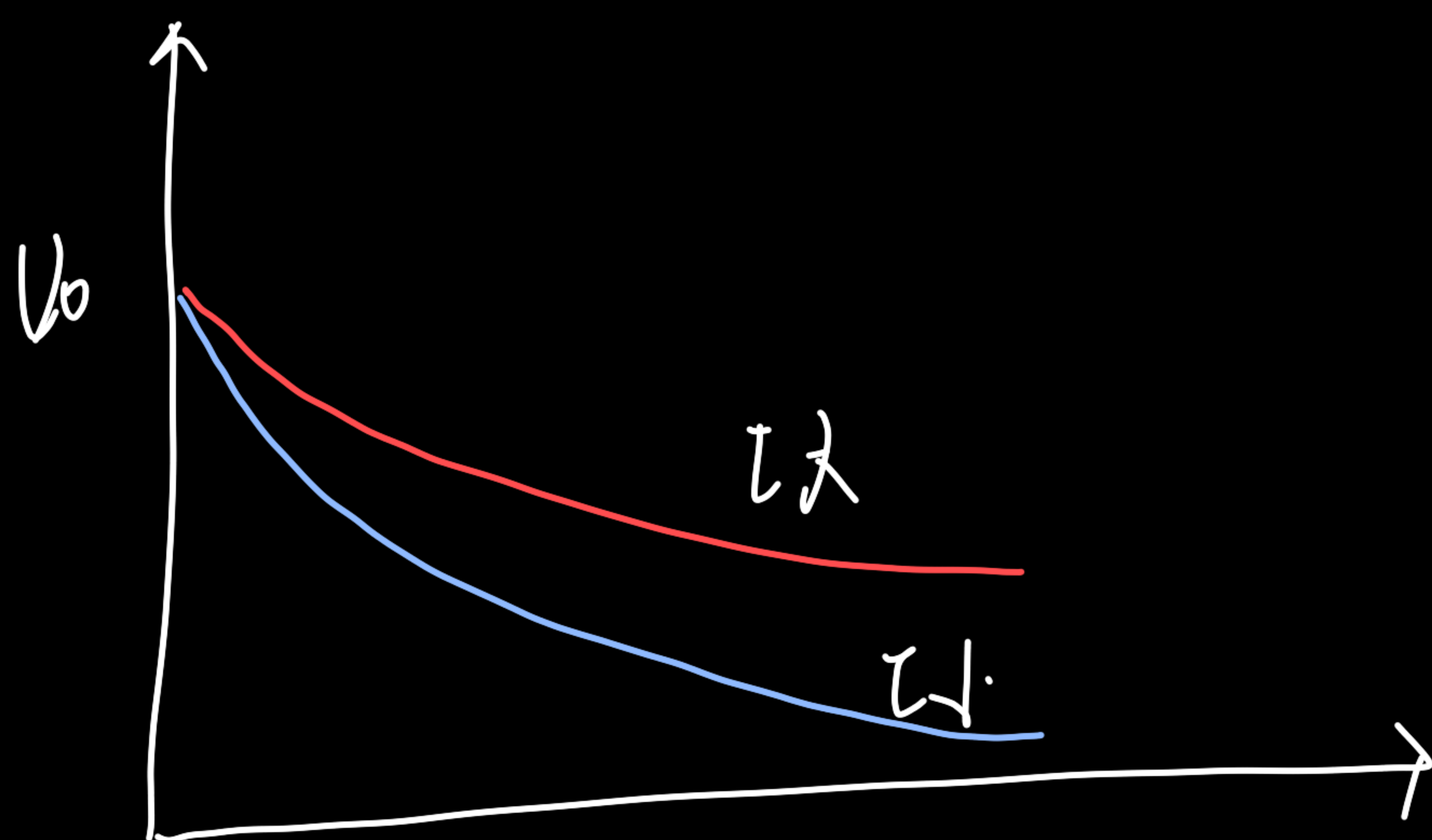


$$\tau = -\frac{1}{RC}$$

$$\tau = [RC] = [\text{欧} \cdot \text{法}] = \left[\text{欧} \frac{\text{库}}{\text{伏}} \right]$$

$$= \left[\text{欧} \frac{\text{安} \cdot \text{秒}}{\text{伏}} \right] = [\text{秒}]$$



τ 大 $\longrightarrow$ 过渡时间长

τ 小 $\longrightarrow$ 过渡时间短

C 大 (R - 定) $W = \frac{1}{2} C U^2$

R 大 (C - 定) $i = \frac{U}{R}$

电量 大

放电电流 小

放电时间 长